

Architecture des ordinateurs V

Frédéric Boulanger

CentraleSupélec



Conception d'un microprocesseur



Architecture de von Neumann

Les ordinateurs actuels ont une architecture caractérisée en 1945 par John von Neumann :

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL)



Architecture de von Neumann

Les ordinateurs actuels ont une architecture caractérisée en 1945 par John von Neumann :

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL)
- ▶ unité de contrôle (séquençage des opérations)



Architecture de von Neumann

Les ordinateurs actuels ont une architecture caractérisée en 1945 par John von Neumann :

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL)
- ▶ unité de contrôle (séquençage des opérations)
- ▶ mémoire (données et programme)




Architecture de von Neumann

Les ordinateurs actuels ont une architecture caractérisée en 1945 par John von Neumann :

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL)
- ▶ unité de contrôle (séquençage des opérations)
- ▶ mémoire (données et programme)
- ▶ dispositifs d'entrée-sortie



Unité arithmétique et logique

 

Exemple de l'UAL du cours


Op ₃	Op ₂	Op ₁	Op ₀	Opération
0	0	0	0	S = A
0	0	0	1	S = A ou B
0	0	1	0	S = non (A ou B)
0	0	1	1	S = non (A et B)
0	1	0	0	S = A et B
0	1	0	1	S = B
0	1	1	0	S = non B
0	1	1	1	S = A xor B
1	0	0	0	S = A - B
1	0	0	1	S = A + B
1	0	1	0	S = A + A
1	0	1	1	S = A - 1
1	1	0	0	S = A + 1
1	1	0	1	S = FFFF
1	1	1	0	S = 0
1	1	1	1	S = non A

Registres

Un processeur utilise des registres pour stocker les arguments et les résultats des opérations élémentaires.

L'accès aux registres est plus rapide que l'accès à la mémoire.

 Notre processeur utilise un banc de 8 registres :



os1 n° du registre pour **out1**

os2 n° du registre pour **out2**

is n° du registre à charger avec **in**

on1 indique si le registre **os1** est négatif

on2 indique si le registre **os2** est négatif


oz1 indique si le registre **os1** est nul

oz2 indique si le registre **os2** est nul

clk horloge de chargement de **in**


Une calculette

 En assemblant l'UAL et le banc de registres, on obtient une calculette qui est le cœur de notre processeur :



Circuit

Une calculette avec mémoire

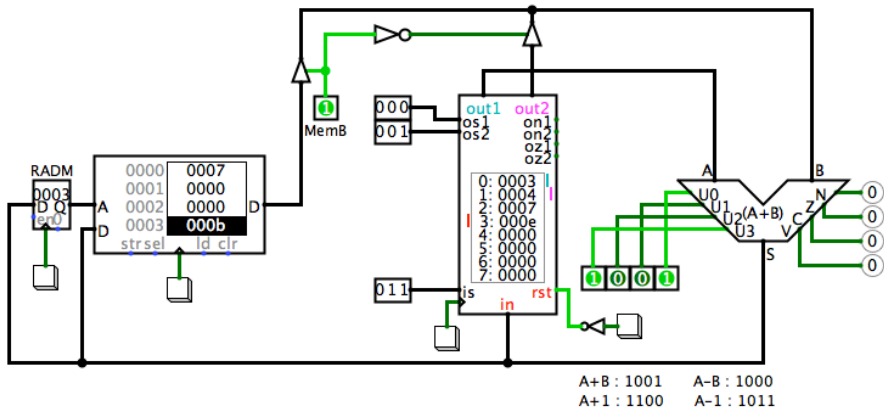

Circuit

Retour à von Neumann

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL) OK



Retour à von Neumann

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL) OK
- ▶ mémoire (données et programme) OK



Retour à von Neumann

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL) OK
- ▶ mémoire (données et programme) OK
- ▶ unité de contrôle (séquençage des opérations) ?



Retour à von Neumann

- ▶ unité arithmétique et logique (UAL) OK
- ▶ mémoire (données et programme) OK
- ▶ unité de contrôle (séquençage des opérations) ?
- ▶ dispositifs d'entrée-sortie plus tard



Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes

Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :



Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :
 - ▶ de sélection des registres du banc

Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :
 - ▶ de sélection des registres du banc
 - ▶ de chargement des registres

Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :
 - ▶ de sélection des registres du banc
 - ▶ de chargement des registres
 - ▶ du code opération de l'UAL

Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :
 - ▶ de sélection des registres du banc
 - ▶ de chargement des registres
 - ▶ du code opération de l'UAL
 - ▶ de connexion de la mémoire ou des registres à l'entrée B

Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :
 - ▶ de sélection des registres du banc
 - ▶ de chargement des registres
 - ▶ du code opération de l'UAL
 - ▶ de connexion de la mémoire ou des registres à l'entrée B
 - ▶ de lecture/écriture en mémoire



Unité de contrôle (séquenceur)

- ▶ Décompose l'exécution d'une instruction en étapes
- ▶ Donne à chaque étape les signaux :
 - ▶ de sélection des registres du banc
 - ▶ de chargement des registres
 - ▶ du code opération de l'UAL
 - ▶ de connexion de la mémoire ou des registres à l'entrée B
 - ▶ de lecture/écriture en mémoire
- ▶ A besoin de savoir quelle instruction on exécute :
Registre d'instruction **RI**

Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;

Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;



Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;
- ▶ copie d'une valeur d'un registre à un autre ;



Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;
- ▶ copie d'une valeur d'un registre à un autre ;
- ▶ addition de deux registres ;

Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;
- ▶ copie d'une valeur d'un registre à un autre ;
- ▶ addition de deux registres ;
- ▶ soustraction de deux registres ;

Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;
- ▶ copie d'une valeur d'un registre à un autre ;
- ▶ addition de deux registres ;
- ▶ soustraction de deux registres ;
- ▶ test de conditions :



Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;
- ▶ copie d'une valeur d'un registre à un autre ;
- ▶ addition de deux registres ;
- ▶ soustraction de deux registres ;
- ▶ test de conditions :
 - ▶ exécuter une instruction si un résultat est nul

Codage des instructions

Notre processeur doit pouvoir exécuter différentes instructions :

- ▶ chargement d'un registre depuis une case mémoire ;
- ▶ écriture de la valeur d'un registre dans une case mémoire ;
- ▶ copie d'une valeur d'un registre à un autre ;
- ▶ addition de deux registres ;
- ▶ soustraction de deux registres ;
- ▶ test de conditions :
 - ▶ exécuter une instruction si un résultat est nul
 - ▶ exécuter une instruction si un résultat est négatif



Accès à la mémoire

- ▶ chargement d'un registre :

```
ldr rx, adresse
```

charge le registre `rx` avec le contenu de la case mémoire d'adresse `adresse`.

Accès à la mémoire

- ▶ chargement d'un registre :

```
ldr rx, adresse
```

charge le registre `rx` avec le contenu de la case mémoire d'adresse `adresse`.

Par exemple, si la case mémoire d'adresse `0x002C` contient la valeur `0x004A`, l'instruction `ldr r1, 0x002C` charge la valeur `0x004A` dans le registre `r1`.


Accès à la mémoire

- chargement d'un registre :

`ldr rx, adresse`

charge le registre `rx` avec le contenu de la case mémoire d'adresse `adresse`.

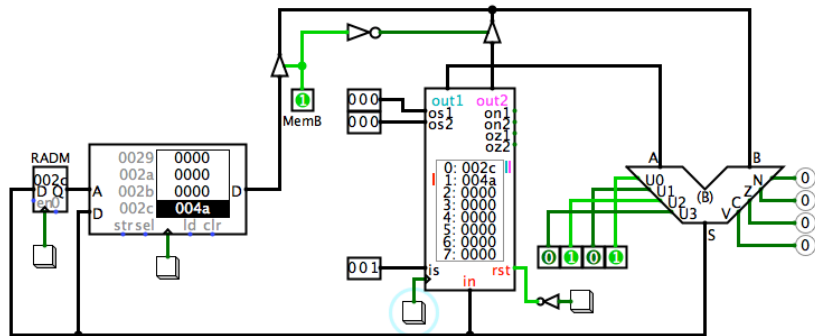Par exemple, si la case mémoire d'adresse `0x002C` contient la valeur `0x004A`, l'instruction `ldr r1, 0x002C` charge la valeur `0x004A` dans le registre `r1`.



A+B: 1001 A-B: 1000
A+1: 1100 A-1: 1011



Accès à la mémoire

- ▶ écriture d'un registre :

`str rz, adresse`


écrit la valeur du registre `rz` dans la case mémoire d'adresse `adresse`.

Addition

`add rx, ry, rz`

place la somme de ry et rz dans le registre rx.

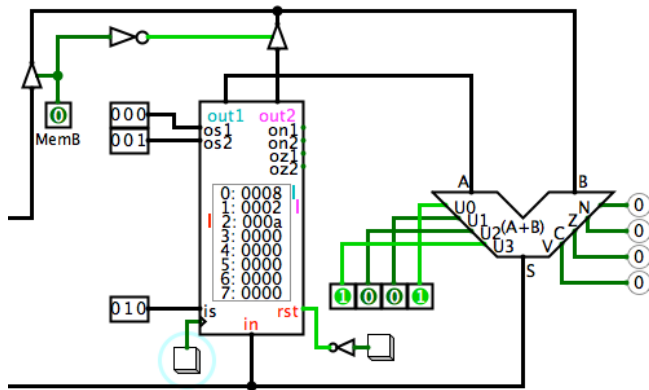Par exemple, si r0 contient 0x0008 et r1 contient 0x0002, l'instruction `add r2, r0, r1` place la valeur 0x000A dans le registre r2.




A+B : 1001 A-B : 1000
A+1 : 1100 A-1 : 1011

Soustraction

`sub rx, ry, rz`

place la différence de ry et rz dans le registre rx.

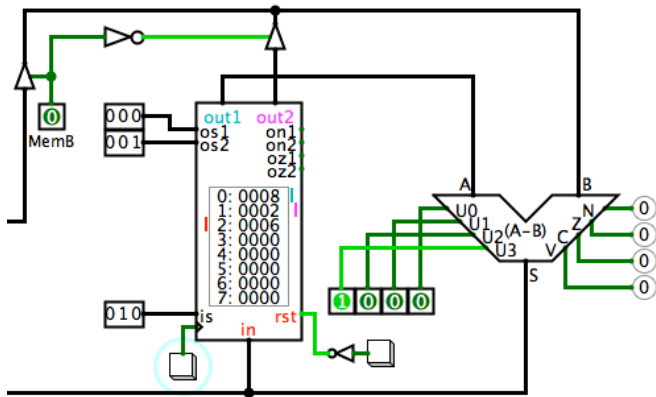Par exemple, si r0 contient 0x0008 et r1 contient 0x0002, l'instruction `add r2, r0, r1` place la valeur 0x0006 dans le registre r2.



A+B : 1001 A-B : 1000
A+1 : 1100 A-1 : 1011

Tests de condition

- ▶ `cmp rx, ry`
compare les valeurs de `rx` et `ry`

Tests de condition

- ▶ `cmp rx, ry`
compare les valeurs de `rx` et `ry`
- ▶ la comparaison se fait par soustraction : `rx - ry`



Tests de condition

- ▶ `cmp rx, ry`
compare les valeurs de `rx` et `ry`
- ▶ la comparaison se fait par soustraction : `rx - ry`
- ▶ si le résultat est nul, les deux registres sont égaux



Tests de condition

- ▶ `cmp rx, ry`
compare les valeurs de `rx` et `ry`
- ▶ la comparaison se fait par soustraction : $rx - ry$
- ▶ si le résultat est nul, les deux registres sont égaux
- ▶ si le résultat est négatif, $rx < ry$



Tests de condition

- ▶ `cmp rx, ry`
compare les valeurs de `rx` et `ry`
- ▶ la comparaison se fait par soustraction : $rx - ry$
- ▶ si le résultat est nul, les deux registres sont égaux
- ▶ si le résultat est négatif, $rx < ry$
- ▶ pour utiliser le résultat de la comparaison, il faut mémoriser la valeur des indicateurs N et Z de l'UAL \Rightarrow registre d'état **SR**.



Branchements

Pour modifier le comportement d'un programme selon le résultat d'une comparaison, on utilise des instructions de branchement :

- ▶ `beq adresse`

saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat nul.

Branchements

Pour modifier le comportement d'un programme selon le résultat d'une comparaison, on utilise des instructions de branchement :

- ▶ `beq adresse`
saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat nul.
- ▶ `beq = Branch if EQual`
le saut se fait si les deux valeurs comparées étaient égales...

Branchements

Pour modifier le comportement d'un programme selon le résultat d'une comparaison, on utilise des instructions de branchement :

- ▶ `beq adresse`
saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat nul.
- ▶ `beq = Branch if EQual`
le saut se fait si les deux valeurs comparées étaient égales...
- ▶ ... donc si l'indicateur Z était à 1

Branchements

Pour modifier le comportement d'un programme selon le résultat d'une comparaison, on utilise des instructions de branchement :

- ▶ `beq adresse`
saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat nul.
- ▶ `beq = Branch if EQual`
le saut se fait si les deux valeurs comparées étaient égales...
- ▶ ... donc si l'indicateur Z était à 1
- ▶ On trouve la valeur de cet indicateur dans le registre d'état

Branchements

Pour modifier le comportement d'un programme selon le résultat d'une comparaison, on utilise des instructions de branchement :

- ▶ `beq adresse`
saut à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat nul.
- ▶ `beq = Branch if EQual`
le saut se fait si les deux valeurs comparées étaient égales...
- ▶ ... donc si l'indicateur Z était à 1
- ▶ On trouve la valeur de cet indicateur dans le registre d'état
- ▶ Exemple : `cmp r0, r1`
`beq 0x1F2A`

Branchements

- ▶ `blt adresse`

saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat négatif.



Branchements

- ▶ `blt` *adresse*

saute à l'instruction qui se trouve à *adresse* si la dernière comparaison a donné un résultat négatif.

- ▶ `blt` = *Branch if Lower Than*

le saut se fait si la première valeur était inférieure à la deuxième...



Branchements

- ▶ `blt adresse`
saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat négatif.
- ▶ `blt = Branch if Lower Than`
le saut se fait si la première valeur était inférieure à la deuxième...
- ▶ ... donc si l'indicateur N était à 1



Branchements

- ▶ `blt adresse`
saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat négatif.
- ▶ `blt = Branch if Lower Than`
le saut se fait si la première valeur était inférieure à la deuxième...
- ▶ ... donc si l'indicateur N était à 1
- ▶ On trouve la valeur de cet indicateur dans le registre d'état



Branchements

- ▶ `blt adresse`
saute à l'instruction qui se trouve à `adresse` si la dernière comparaison a donné un résultat négatif.
- ▶ `blt = Branch if Lower Than`
le saut se fait si la première valeur était inférieure à la deuxième...
- ▶ ... donc si l'indicateur N était à 1
- ▶ On trouve la valeur de cet indicateur dans le registre d'état
- ▶ Exemple : `cmp r0, r1`
`blt 0x1F2A`

Branchements

- ▶ **b** adresse
saute à l'instruction qui se trouve à **adresse**.

Branchements

- ▶ **b** adresse
saute à l'instruction qui se trouve à adresse.
- ▶ **b** = *Branch*



Branchements

▶ `b` adresse
saute à l'instruction qui se trouve à adresse.

▶ `b` = *Branch*

▶ Exemple :

```
cmp r0, r1
```

```
beq 0x1F2A
```

code pour le cas où $r0 \neq r1$

```
b 0x1F30
```

0x1F2A code pour le cas où $r0 = r1$

0x1F30 suite du code

Branchements

- ▶ `b` adresse
saute à l'instruction qui se trouve à adresse.
- ▶ `b` = *Branch*
- ▶ Exemple :

```
cmp r0, r1
beq 0x1F2A
code pour le cas où r0 ≠ r1
b 0x1F30
0x1F2A code pour le cas où r0 = r1
0x1F30 suite du code
```
- ▶ Équivalent de `:if r0 == r1: ... else: ...`

Branchements

Par défaut, les instructions s'exécutent en séquence :

- ▶ quand une instruction est exécutée, on passe à celle qui suit en mémoire.

Branchements

Par défaut, les instructions s'exécutent en séquence :

- ▶ quand une instruction est exécutée, on passe à celle qui suit en mémoire.
- ▶ il faut donc toujours connaître l'adresse de la prochaine instruction



Branchements

Par défaut, les instructions s'exécutent en séquence :

- ▶ quand une instruction est exécutée, on passe à celle qui suit en mémoire.
- ▶ il faut donc toujours connaître l'adresse de la prochaine instruction
- ▶ le processeur mémorise cette adresse dans un registre :
le compteur ordinal (PC = *program counter*)



Branchements

Par défaut, les instructions s'exécutent en séquence :

- ▶ quand une instruction est exécutée, on passe à celle qui suit en mémoire.
- ▶ il faut donc toujours connaître l'adresse de la prochaine instruction
- ▶ le processeur mémorise cette adresse dans un registre : le compteur ordinal (PC = *program counter*)
- ▶ lors de l'exécution d'une instruction, le PC est incrémenté pour contenir l'adresse de l'instruction suivante

Branchements

Par défaut, les instructions s'exécutent en séquence :

- ▶ quand une instruction est exécutée, on passe à celle qui suit en mémoire.
- ▶ il faut donc toujours connaître l'adresse de la prochaine instruction
- ▶ le processeur mémorise cette adresse dans un registre : le compteur ordinal (PC = *program counter*)
- ▶ lors de l'exécution d'une instruction, le PC est incrémenté pour contenir l'adresse de l'instruction suivante
- ▶ lors d'un branchement, on charge l'adresse à laquelle il faut sauter dans le PC.

Récapitulons

Instructions

<code>ldr rx, adresse</code>	$rx \leftarrow \text{Mem}[\text{adresse}]$
<code>str rz, adresse</code>	$\text{Mem}[\text{adresse}] \leftarrow rz$
<code>mov rx, ry</code>	$rx \leftarrow ry$
<code>add rx, ry, rz</code>	$rx \leftarrow ry + rz$
<code>sub rx, ry, rz</code>	$rx \leftarrow ry - rz$
<code>cmp rx, ry</code>	SR \leftarrow N et Z selon $rx - ry$
<code>beq adresse</code>	PC \leftarrow adresse si Z vaut 1 dans SR
<code>blt adresse</code>	PC \leftarrow adresse si N vaut 1 dans SR
<code>b adresse</code>	PC \leftarrow adresse

Registres

- ▶ Registre d'adresse mémoire RADM.
- ▶ Registre d'instruction RI = code de l'instruction à exécuter.
- ▶ Registre d'état SR = résultat de `cmp`.
- ▶ Compteur ordinal PC = adresse de la prochaine instruction.

Modes d'adressage

Un mode d'adressage est une manière d'indiquer la valeur d'un opérande.

- ▶ **adressage par registre**

L'opérande est contenu dans un *registre* : `mov r0, r1`

Modes d'adressage

Un mode d'adressage est une manière d'indiquer la valeur d'un opérande.

- ▶ **adressage par registre**

L'opérande est contenu dans un *registre* : `mov r0, r1`

- ▶ **adressage direct**

L'opérande se trouve en mémoire à une adresse qui est *directement* indiquée : `ldr r0, 0x25FC`

Modes d'adressage

Un mode d'adressage est une manière d'indiquer la valeur d'un opérande.

- ▶ **adressage par registre**

L'opérande est contenu dans un *registre* : `mov r0, r1`

- ▶ **adressage direct**

L'opérande se trouve en mémoire à une adresse

qui est *directement* indiquée : `ldr r0, 0x25FC`

- ▶ Autre exemple d'adressage direct : `beq 0xAB2C`

Modes d'adressage

Un mode d'adressage est une manière d'indiquer la valeur d'un opérande.

- ▶ **adressage par registre**

L'opérande est contenu dans un *registre* : `mov r0, r1`

- ▶ **adressage direct**

L'opérande se trouve en mémoire à une adresse qui est *directement* indiquée : `ldr r0, 0x25FC`

- ▶ Autre exemple d'adressage direct : `beq 0xAB2C`

- ▶ **adressage immédiat**

L'opérande est donné *immédiatement* (sans passer par un registre ou une adresse) : `add r0, r0, #1`



Modes d'adressage

Un mode d'adressage est une manière d'indiquer la valeur d'un opérande.

- ▶ **adressage par registre**

L'opérande est contenu dans un *registre* : `mov r0, r1`

- ▶ **adressage direct**

L'opérande se trouve en mémoire à une adresse qui est *directement* indiquée : `ldr r0, 0x25FC`

- ▶ Autre exemple d'adressage direct : `beq 0xAB2C`

- ▶ **adressage immédiat**

L'opérande est donné *immédiatement* (sans passer par un registre ou une adresse) : `add r0, r0, #1`

- ▶ Autre exemple d'adressage immédiat : `cmp r1, #2`

Modes d'adressage

Un mode d'adressage est une manière d'indiquer la valeur d'un opérande.

- ▶ **adressage par registre**

L'opérande est contenu dans un *registre* : `mov r0, r1`

- ▶ **adressage direct**

L'opérande se trouve en mémoire à une adresse qui est *directement* indiquée : `ldr r0, 0x25FC`

- ▶ Autre exemple d'adressage direct : `beq 0xAB2C`

- ▶ **adressage immédiat**

L'opérande est donné *immédiatement* (sans passer par un registre ou une adresse) : `add r0, r0, #1`

- ▶ Autre exemple d'adressage immédiat : `cmp r1, #2`

- ▶ **adressage direct par registre**

L'opérande se trouve en mémoire à une adresse contenue dans un registre : `ldr r0,[r2]` ou `beq r6`


Format des instructions

Instruction	code	imm	rx	ry	rz	
	4 bits	1 bit	3 bits	3 bits	3 bits	2 bits
ldr rx,adresse	0000	1	rx			
	adresse					
str rz,adresse	0001	1			rz	
	adresse					
mov rx,ry	0010	0	rx	ry		
mov rx,#val	0010	1	rx			
	val					
add rx,ry,rz	0011	0	rx	ry	rz	
add rx,ry,#val	0011	1	rx	ry		
	val					
sub rx,ry,rz	0100	0	rx	ry	rz	
sub rx,ry,#val	0100	1	rx	ry		
	val					

Format des instructions

Instruction	code	imm	rx	ry	rz	
	4 bits	1 bit	3 bits	3 bits	3 bits	2 bits
cmp ry,rz	0101	0		ry	rz	
cmp ry,#val	0101	1		ry		
	val					
beq rz	0110	0			rz	
beq adresse	0110	1				
	adresse					
blt rz	0111	0			rz	
blt adresse	0111	1				
	adresse					
b rz	1000	0			rz	
b adresse	1000	1				
	adresse					

Chemin de données

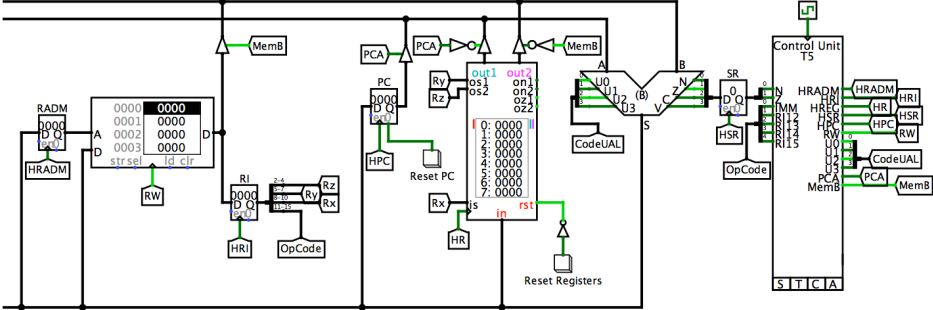

Conception du séquenceur

- ▶ Le séquenceur est chargé de piloter les signaux du chemin de données

Conception du séquenceur

- ▶ Le séquenceur est chargé de piloter les signaux du chemin de données
- ▶ Il reçoit en entrée le code de l'instruction (RI) et les indicateurs (SR)


Conception du séquenceur

- ▶ Le séquenceur est chargé de piloter les signaux du chemin de données
- ▶ Il reçoit en entrée le code de l'instruction (RI) et les indicateurs (SR)
- ▶ Il décompose l'exécution d'une instruction en une suite d'étapes




Conception du séquenceur

 - ▶ Le séquenceur est chargé de piloter les signaux du chemin de données
- ▶ Il reçoit en entrée le code de l'instruction (RI) et les indicateurs (SR)
- ▶ Il décompose l'exécution d'une instruction en une suite d'étapes
- ▶ Il dispose pour cela d'une horloge :



Conception du séquenceur

 
- ▶ Le séquenceur est chargé de piloter les signaux du chemin de données
- ▶ Il reçoit en entrée le code de l'instruction (RI) et les indicateurs (SR)
- ▶ Il décompose l'exécution d'une instruction en une suite d'étapes
- ▶ Il dispose pour cela d'une horloge :



- ▶ T_i configure la combinatoire (codes UAL, connexions)

Conception du séquenceur

 - ▶ Le séquenceur est chargé de piloter les signaux du chemin de données
- ▶ Il reçoit en entrée le code de l'instruction (RI) et les indicateurs (SR)
- ▶ Il décompose l'exécution d'une instruction en une suite d'étapes
- ▶ Il dispose pour cela d'une horloge :



- ▶ T_i configure la combinatoire (codes UAL, connexions)
- ▶ P_i permet de charger les registres et d'écrire en mémoire

Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire
- ▶ L'adresse de cette instruction se trouve dans le PC



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire
- ▶ L'adresse de cette instruction se trouve dans le PC
- ▶ Il faut placer cette adresse dans le RADM



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire
- ▶ L'adresse de cette instruction se trouve dans le PC
- ▶ Il faut placer cette adresse dans le RADM
- ▶ Le code de l'instruction apparaît en sortie de la mémoire



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire
- ▶ L'adresse de cette instruction se trouve dans le PC
- ▶ Il faut placer cette adresse dans le RADM
- ▶ Le code de l'instruction apparaît en sortie de la mémoire
- ▶ Il faut le charger dans le RI



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire
- ▶ L'adresse de cette instruction se trouve dans le PC
- ▶ Il faut placer cette adresse dans le RADM
- ▶ Le code de l'instruction apparaît en sortie de la mémoire
- ▶ Il faut le charger dans le RI
- ▶ Il faut incrémenter le PC



Conception du séquenceur

- ▶ Première étape : le **fetch**
- ▶ Il s'agit d'aller chercher le code de l'instruction en mémoire
- ▶ L'adresse de cette instruction se trouve dans le PC
- ▶ Il faut placer cette adresse dans le RADM
- ▶ Le code de l'instruction apparaît en sortie de la mémoire
- ▶ Il faut le charger dans le RI
- ▶ Il faut incrémenter le PC

Circuit Logisim



Conception du séquenceur

Tableau des temps

On indique pour chaque temps :

- ▶ la configuration du chemin de données (signaux T_i)

Conception du séquenceur

Tableau des temps

On indique pour chaque temps :

- ▶ la configuration du chemin de données (signaux T_i)
- ▶ les registres à charger (signaux P_i)

Conception du séquenceur

Tableau des temps

On indique pour chaque temps :

- ▶ la configuration du chemin de données (signaux T_i)
- ▶ les registres à charger (signaux P_i)
- ▶ pendant le fetch, cela ne dépend pas de l'instruction



Conception du séquenceur

Tableau des temps

On indique pour chaque temps :

- ▶ la configuration du chemin de données (signaux T_i)
- ▶ les registres à charger (signaux P_i)
- ▶ pendant le fetch, cela ne dépend pas de l'instruction
- ▶ pour les temps suivants, il faut tenir compte du code de l'instruction



Conception du séquenceur

Tableau des temps

On indique pour chaque temps :

- ▶ la configuration du chemin de données (signaux T_i)
- ▶ les registres à charger (signaux P_i)
- ▶ pendant le fetch, cela ne dépend pas de l'instruction
- ▶ pour les temps suivants, il faut tenir compte du code de l'instruction

On détermine ainsi le nombre de temps nécessaires
à l'exécution des instructions

Conception du séquenceur

Tableau des temps

On indique pour chaque temps :

- ▶ la configuration du chemin de données (signaux T_i)
- ▶ les registres à charger (signaux P_i)
- ▶ pendant le fetch, cela ne dépend pas de l'instruction
- ▶ pour les temps suivants, il faut tenir compte du code de l'instruction

On détermine ainsi le nombre de temps nécessaires
à l'exécution des instructions

Tableau des temps



Conception du séquenceur

Équations du séquenceur

À partir du tableau des temps :

- ▶ on détermine quand les signaux doivent être actifs

Conception du séquenceur

Équations du séquenceur

À partir du tableau des temps :

- ▶ on détermine quand les signaux doivent être actifs
- ▶ on en déduit les équations des signaux

Conception du séquenceur

Équations du séquenceur

À partir du tableau des temps :

- ▶ on détermine quand les signaux doivent être actifs
- ▶ on en déduit les équations des signaux

Registre

$$HRADM = P1+P2+P4 * (LDR+STR)$$

UAL

U0 =

$$T4 * IMM + T5 * (LDR+STR+BEQ+BLT+B+ (MOV * IMM) + ADD)$$

Connexions

$$PCA = T1+T2+T3 * IMM$$

Conception du séquenceur

Équations du séquenceur

À partir du tableau des temps :

- ▶ on détermine quand les signaux doivent être actifs
- ▶ on en déduit les équations des signaux

Registre

$$HRADM = P1+P2+P4*(LDR+STR)$$

UAL

U0 =

$$T4*IMM+T5*(LDR+STR+BEQ+BLT+B+(MOV*IMM)+ADD)$$

Connexions

$$PCA = T1+T2+T3*IMM$$

À faire lors du BE n° 1

Suite...

Code

